

浙江大学实验报告

专业：混合班
姓名：许展风
学号：3210100658
日期：3月22日
地点：东4-223

课程名称：数字系统设计实验 指导老师：屈民军 成绩：
实验名称：Lab5 常用组合电路模块的设计和应用 实验类型：设计型

一、实验目的

1. 掌握用 Verilog HDL 描述数据选择器、加法器和比较器等电路模块。
2. 了解“自顶而下”的数字设计方法，掌握系统层次结构的设计。
3. 掌握模块调用的方法，掌握参数定义和参数传递的方法。
4. 掌握 ModelSim 功能仿真的工作流程，进一步了解 Vivado 的工作流程。
5. 认识到文件管理的重要性。

二、实验任务与要求

1. 设计两数之差的绝对值电路：电路输入两个 4 位无符号二进制数，输出两数之差的绝对值。要求采用多层次结构设计电路，先设计好基本模块，再设计顶层模块去调用基本模块来实现功能。
2. 设计模式比较器电路：电路输入两个 8 位无符号二进制数 a、b 和一个模式控制信号 m，当 m=0 时，输出两数中的最大值，m=1 时，输出两数中的最小值。同样要求采用多层次结构设计，并且通过参数传递的方法，使得不用编写功能重复的基本模块。

三、实验原理与设计

1. 电路的总体设计

a) 两数之差的绝对值电路：

对于输入的两个 4 位无符号二进制数 a、b，需要先比较大小，将大数减去小数，而减法可以通过补码加法实现，因此整体的公式是：

$$\text{out} = \text{Max}(aIn, bIn) - (\sim \text{Min}(aIn, bIn) + 1)$$

因此该电路由三个基本模块组成：数值比较器（comp）比较两数大小，输出 agb=1，表示 a 大于 b，agb=0，表示 a 小于 b；数据选择器（mux）根据信号 agb 来选出最大值或最小值；最后由全加器模块实现四位补码加法。注意，最后的补码加法要对最小值取反并加 1，所以第一位全加器的进位参数 ci 为 1。

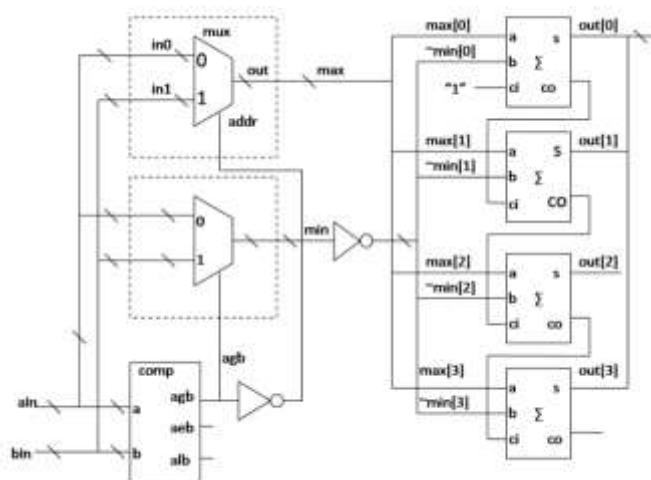


图 1 两数之差绝对值电路设计

b) 模式比较器电路的顶层设计：

模式比较器电路相比于上文电路，多了一个输入信号 m 来决定输出最大值还是最小值，相当于要再设计一个组合电路模块，输入 agb 与 m ，输出 $addr$ 。由真值表分析，可以看出 $addr$ 的产生只是一个 agb 与 m 的同或运算，逻辑比较简单，可以直接在顶层模块中实现，所以最后我们只需要两个基本模块：数值比较器和数值选择器。

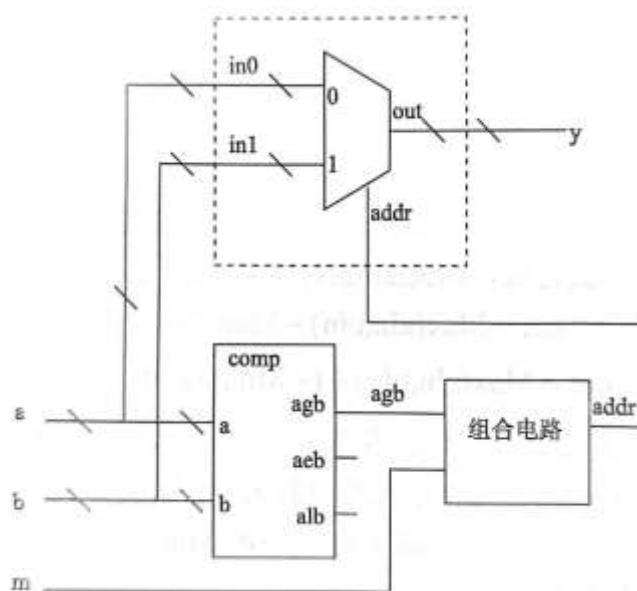


图 2 模式比较器电路设计

2. 模块的 Verilog HDL 描述

a) 顶层模块编写

- i. 两数之差绝对值电路的顶层模块设计是由教材直接提供的，源码这里就不再展示了。通过学习例程，可以发现几个要点。在这个顶层模块中，它调用了方案设计中的三个基本模块，通过模块实例化的方法，同时进行了参数传递，是基本模块符合要求。因为这里处理的输入信号是 4 位二进制的，所以比较器和数据选择器传入的参数都是 $n=4$ 。同时可以学习到模块实例化中模块接口信号描述的规划性。在全加器实例中，则注意到把信号组拆开，一位一位处理。
- ii. 仿照例程，依据实验方案，编写模式比较器的顶层模块

```
module ModeComparator (a,b,m,out);
    input [7:0] a, b;
    input m;
    output [7:0] out;
    wire agb;
    comp #(.n(8))comp_1(.a(a), .b(b), .agb(agb), .aeb(), .alb());
    mux_2to1 #(.n(8))mux_1(.out(out), .in0(a), .in1(b), .addr((m && agb || ~m
&& ~agb)));
endmodule
```

定义模块的接口，两个 8 位的输入信号、一个 1 位输入信号，一个 8 位输出信号。接着实例化数据比较器模块，传入参数 $n=8$ ，比较输入信号 a 和 b ，并输出 agb 信号。方案设计指出 $addr$ 信号即是 m 与 agb 的同或运算，因此在数据选择器中，也要注意 $addr$ 信号的连接。

b) 各功能模块的设计

- i. 数据选择器设计。基本模块的设计，一要掌握模块的逻辑功能，二要实现它的通用标准化，在本设计中体现在使用参数 n 表示数据位数，实现对任意位数信号的处理。接口描述教材已经给出，下面只展示逻辑功能实现部分代码。

```
reg [n-1:0] out;
always @(in0 or in1 or addr) begin
    if(addr) out = in1;
    else out = in0;
end
```

在这里运用了 always 语句来描述，在敏感信号变化后，即执行下面的 if 语句，根据 addr 信号来决定输出信号 out 的值。

- ii. 数据比较器设计。其功能与数据选择器是类似的，也可以用 always 语句来描述。

```
reg agb, aeb, alb;
always @(a or b) begin
    if (a > b) begin
        agb = 1;
        aeb = 0;
        alb = 0;
    end
    else if (a == b) begin
        agb = 0;
        aeb = 1;
        alb = 0;
    end
    else begin
        agb = 0;
        aeb = 0;
        alb = 1;
    end
end
```

- iii. 全加器的设计，只需要实现一位全加器，教材已经给出了真值表以及表达式，本位和 s 是三个输入的异或，而进位是三个输入两两与运算后再或运算。运算逻辑可以简单的用 assign 语句来表达。

```
assign s = a ^ b ^ ci;
assign co = (a && b) || (a && ci) || (b && ci);
```

至此基本模块都设计完毕。

四、主要仪器设备

装有 Vivado、ModelSim SE 软件的计算机，Nexys Video 开发板。

五、实验步骤

1. 建立实验文件夹，将文件夹分类管理。
2. 编写好顶层模块、基本模块的代码，保存为.v 文件在 src 文件夹中，并导入提供的测试文件。
3. 用 ModelSim 软件建立工程，分别对各个模块进行编译检错、测试仿真，输出波形验证，并记录波

形。

4. 仿真完成后，用 Vivado 软件建立工程，进行综合，引脚约束，工程实现，生成比特流后，连接 Nexys Video 开发板，下载编程后实验验证。

六、实验结果和分析处理


1. 仿真波形分析

a) 数据选择器仿真




addr 是控制信号，addr 低电平时，out 输出信号与 in0 输入信号相等；addr 为高电平时，out 输出信号与 in1 输入信号相等；从波形可以看出是符合要求的。且 in1、in0、out 都是满足要求的 4 位信号。

b) 数据比较器仿真

 


数据比较器比较输入信号 a、b 的大小， $a > b$ 时，只有 agb 为 1； $a = b$ 时，只有 aeb 为 1； $a < b$ 时只有 alb 为 1，根据波形可以一一验证。

c) 全加器仿真

 


一位全加器实现一位加法，上面三行信号 a、b、ci 是输入，下面两行信号分别是本位和的结果和进位结果。例如最后一栏， $a=1$ ， $b=1$ ， $ci=1$ ，加法结果是 11，本位和以及进位都是 1，可以看到波形也都是高位，是正确的。

d) 两数之差绝对值仿真

 

电路输出 a 与 b 的绝对值之差，波形中的数值是 16 进制的， $c-3=9$ ， $a-4=6$ ， $5-5=0$ ， $c-0=0$ ，输出都是满足要求的。

e) 模式比较器仿真

 

放大图

模式比较器的控制信号是 m ， m 为低电平，输出 a 、 b 中的最大值； m 为高电平，输出 a 、 b 中的最小值。输入信号 a 、 b ，输出信号 out ，都是 8 位的。放大图中， m 为低电平， a 信号值 $a7$ 大于 b 的 04 ，因此输出 $a7$ 。

至此，所有的基本模块、顶层模块都仿真验证完毕。

七、讨论、心得

本实验的目的是训练数电实验的基础能力，从自顶向下的设计思路、层次化的设计方法，到电路模块设计、模块代码编写、Modelsim 仿真、Vivado 综合实现的实验流程，再到最具体基础的基本组合电路模块编写，简单体验了整个实验的流程。从各个方面都有所收获，特别是逐渐熟悉 verilogHDL 的编写和仿真时的纠错，文件管理的具体分类方法，去分析波形图等等。

八、思考题

1. 求两数之差的绝对值电路，若输入为有符号数（补码），该怎样设计？请画出原理框图并做简要说明。


对于有符号数，有三种情况， $a > 0$ 且 $b > 0$ ， $a > 0$ 且 $b < 0$ ， $a < 0$ 且 $b < 0$ 。处于第一种和第三种情况时，可以用无符号数的两数之差绝对值电路计算，因为高位符号位是一致的，不影响计算结果。例如， $a = (1110)_2 = (-2)_{10}$ ， $b = (1111)_2 = (-1)_{10}$ ，1110 与 1111 之差的绝对值仍是 1。

而对于第二种情况， $a = (0010)_2 = (2)_{10}$ ， $b = (1111)_2 = (-1)_{10}$ ， a 与 b 的之差绝对值是 $|a + \sim b + 1|$ ，如果把补码形式输入原实验电路，则会计算 $|b + \sim a + 1|$ ，可以发现只要 a 与 b 调换就能得到正确值，分析原电路，可以发现只用 $addr$ 取反就可以了。

把上述分析转化为逻辑符号，相当于：

$$addr = agb(aIn[3]bIn[3]' + aIn[3]'bIn[3]) + agb'(aIn[3]bIn[3] + aIn[3]'bIn[3]')$$

原理框图：

 

2. 能否用加法器实现比较器，若能，请画出原理框图。

用加法器计算两数之差， $a - b + 1$ ，分析不同情况下的输出结果：

$a < b$ 时，最高进位为 0，且差不为 0，例如 $a=0001$ ， $b=0010$ ， $out=01111$ ；

$a = b$ 时，最高进位为 1，差为 0，例如 $a=b=0010$ ， $out=10000$ ；

$a > b$ 时，最高进位为 1，差不为 0，例如 $a=0010$ ， $b=0001$ ， $out=10001$ ；

转化为逻辑符号，


$$agb = coh'(out[0] + out[1] + out[2] + out[3])$$

$$aeb = coh(out[0]'out[1]'out[2]'out[3]')$$

$$alb = coh(out[0] + out[1] + out[2] + out[3])$$

其中 coh 是最高位的进位输出，out 是每位加法器的本为和输出。

原理框图：

 

3. 调用模块时怎样进行参数传递？若模块有多个参数，模块实例的格式如何？

参数传递有两种格式，

a) 在线显示重载参数方式：

模块名 #(参数 1(参数 1 值), .参数 2(参数 2 值), ...) 例化模块名(端口列表)

b) 隐式参数传递方式：

模块名 #(参数 1 值, 参数 2 值, ...) 例化模块名(端口列表)；

使用第二种参数传递方法，就要注意传递多个参数时的对应问题，其位置要与模块定义时对应。